

Name: _____

Die Teile eines Stromkreises


Fülle die Lücken.

Ein Stromkreis besteht aus:

- einer Energiequelle: _____,
- einem Verbraucher: _____
- und Leitungen: _____.

Mit einem _____ kann der Stromkreis geschlossen und geöffnet werden. Der Strom fließt nur, wenn der Stromkreis _____ ist. Die _____ wandern dann vom Minuspol zum Pluspol.

Beschrifte die Teile des Stromkreises.

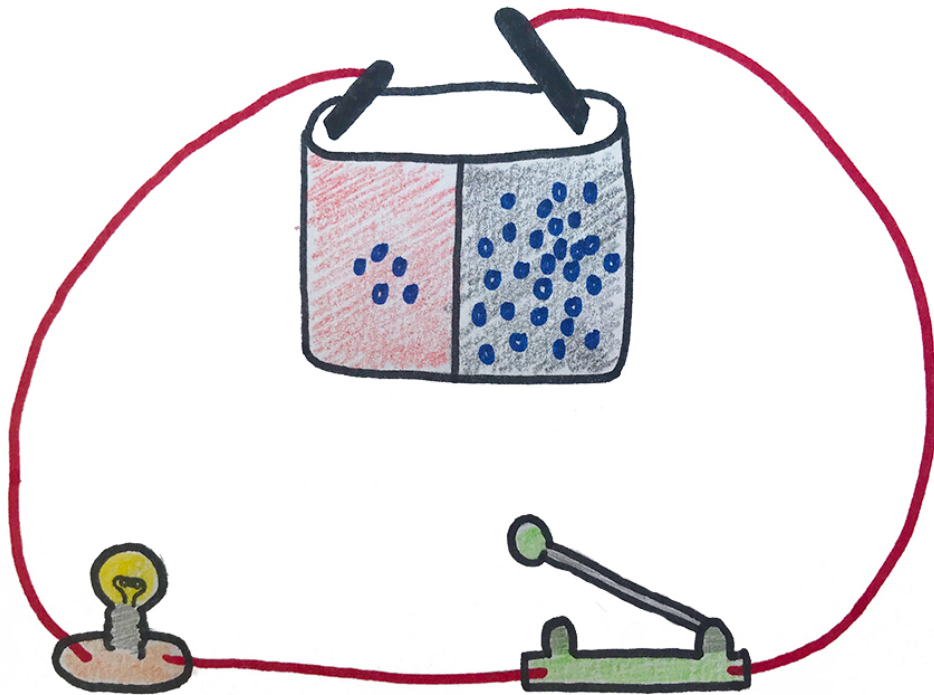

Die Teile eines Stromkreises

Fülle die Lücken.

Ein Stromkreis besteht aus:

- einer Energiequelle: Batterie,
- einem Verbraucher: Lampe
- und Leitungen: Kabel.

Mit einem Schalter kann der Stromkreis geschlossen und geöffnet werden. Der Strom fließt nur, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Die Elektronen wandern dann vom Minuspol zum Pluspol.

Beschrifte die Teile des Stromkreises.

